



سخت افزار (۲)

رشته کامپیوتر - نرم افزار

دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان سما

آموزشکده فنی و حرفه ای سما اندیشه

تألیف : مهندس رضوانی

نام درس : تحلیل و طراحی مدارهای منطقی ترکیبی و پیاده سازی مدارهای محاسباتی و مبدل های
کد

هدف از این فصل آشنایی با مفاهیم زیر می باشد :

- ✚ شناخت انواع مدارهای منطقی و تعریف مدارهای منطقی ترکیبی و ترتیبی
- ✚ شناخت تفاوت های میان مدارهای ترکیبی و مدارهای ترتیبی و ویژگی های هر کدام
- ✚ نحوه تحلیل و آنالیز مدارهای منطقی ترکیبی و نمودارهای مداری متشکل از گیت ها
- ✚ مراحل طراحی مدارهای منطقی ترکیبی
- ✚ ساخت مدارهای محاسباتی جمع کننده، تفریق گر، جمع کننده BCD و ضرب کننده

انواع مدارهای منطقی : مدارهای منطقی در سیستم های دیجیتال می توانند از نوع ترکیبی یا ترتیبی باشند.

مدارهای منطقی ترکیبی : یک مدار ترکیبی متشکل از تعدادی گیت منطقی است که خروجی آنها در هر لحظه از زمان مستقیماً به ورودی های همان لحظه بستگی داشته و به ورودی های قبلی بستگی ندارد. این نوع مدار پردازشی را انجام می دهد که با مجموعه ای از توابع بولی مشخص می گردد.



یک مدار ترکیبی می تواند دارای n متغیر ورودی و m متغیر خروجی باشد. برای هر ترکیب ممکن از ورودی ها، فقط یک مقدار برای هر خروجی موجود است. بنابراین، یک مدار ترکیبی با یک جدول درستی که مقادیر خروجی ها را برای هر ترکیب از متغیرهای ورودی لیست می نماید، نشان داده می شود. هر یک از خروجی های یک مدار ترکیبی را می توان توسط یک عبارت جبری نیز بیان نمود.

مدارهای منطقی ترتیبی : مدارهای ترتیبی علاوه بر گیت های منطقی، از عناصر حافظه نیز استفاده می کنند. خروجی های این مدارها در هر لحظه از زمان، تابعی از ورودی ها و حالت عناصر حافظه در آن لحظه است. لذا عملکرد مدار باید به وسیله حالات داخلی و ترتیب زمانی ورودی ها مشخص گردد.




در این فصل به بررسی مدارهای ترکیبی، ویژگی ها و نحوه تحلیل و طراحی آنها می پردازیم. مدارهای منطقی ترتیبی، مبحث فصل بعدی این درس خواهد بود.

تحلیل مدارهای ترکیبی : تحلیل یا آنالیز یک مدار ترکیبی با یک نمودار منطقی آغاز شده و با مجموعه ای از توابع بول، یک جدول درستی یا توضیحاتی از عملکرد مدار پایان می یابد.

مراحل تحلیل یک مدار ترکیبی و به دست آوردن توابع بولی خروجی :

 ۱. تعیین تابع خروجی گیت هایی که تابعی از ورودی ها هستند و نام گذاری آنها.
۲. تعیین تابع خروجی گیت هایی که تابعی از متغیرهای ورودی و گیت های برچسب خورده قبلی هستند و نام گذاری آنها.
۳. تکرار مرحله ۲ تا دستیابی به خروجی های مدار.
۴. به دست آوردن توابع بولی خروجی نهایی بر حسب متغیرهای ورودی اولیه با جایگزینی توابع به دست آمده در مراحل قبل.
۵. رسم جدول درستی برای خروجی های مدار.
۶. شرح عملکرد مدار با توجه به ارتباط میان مقادیر خروجی ها با ورودی ها در هر حالت.

مثال : جدول درستی مدار زیر را رسم نموده و عملکرد آن را آنالیز نمایید.



$$T0 = (XY)'$$

$$T1 = (Y.T0)' = (Y.(XY))' = Y' + (XY) = (Y' + X)(Y' + Y) = Y' + X$$

$$T2 = (X.T0)' = (X.(XY))' = X' + (XY) = (X' + X)(X' + Y) = X' + Y$$

$$F = (T1.T2)' = ((Y' + X).(X' + Y))' = (X' + Y)' + (Y' + X)' = XY' + X'Y \rightarrow F = XY' + X'Y \rightarrow F = X \text{ XOR } Y$$

X	Y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

طبق جدول ملاحظه می شود که عملکرد این مدار معادل گیت XOR دو متغیره است.

طراحی مدارهای ترکیبی : طراحی مدارهای ترکیبی با مشخصات مسئله آغاز و به فرم نمودار مدار منطقی یا مجموعه ای از توابع بول برای خروجی ها پایان می یابد.

مراحل طراحی یک مدار ترکیبی به روش کلاسیک :

۱. تعیین تعداد ورودی ها و خروجی ها با استفاده از مشخصات مدار و تخصیص سمبل های حرفی به آن ها
۲. تشکیل جدول درستی مربوط به ورودی ها و خروجی های مدار
۳. به دست آوردن توابع بولی ساده شده برای هر خروجی به صورت تابعی از متغیرهای ورودی
۴. ترسیم نمودار منطقی مدار در صورت لزوم

روش های کلاسیک و غیر کلاسیک در طراحی مدارهای منطقی ترکیبی : در طراحی مدارهای ترکیبی به روش کلاسیک، با افزایش متغیرهای ورودی، ترسیم جدول درستی و جداول کارنو برای ساده سازی توابع خروجی به مراتب مشکل تر شده و ضریب اشتباه طراح را بالا خواهد برد.

اما توابع دیجیتالی نیز وجود دارند که ذاتاً دارای نظم درونی هستند و معمولاً با روال های الگوریتمی و روش های غیر کلاسیک و ساده تر مانند استفاده از توابع طراحی شده قبلی، قابل طراحی اند. در روش غیر کلاسیک، هر مسئله ای روش خاص خودش را دارد و از روال منظمی پیروی نمی کند.

در ادامه درس، طراحی مدارهای مختلف ترکیبی به خصوص مدارهای محاسباتی - منطقی مورد استفاده در ALU و مدارات مبدل کد را مورد بررسی قرار می دهیم.

مدار مبدل کد BCD به افزونی ۳ (Excess-3): سیستم های دیجیتال مختلف از کدهای متفاوتی برای ذخیره سازی اطلاعات استفاده می کنند. برای برقراری ارتباط میان دو سیستم که از کدهای مختلفی برای بیان اطلاعات یکسان استفاده می کنند، یک مدار مبدل کد باید بین آن دو قرار داده شود.

بنابراین یک مدار مبدل کد، مداری است که دو سیستم را علیرغم به کارگیری کدهای دودویی متفاوت، با هم سازگار می سازد.

مثال : یک مدار مبدل کد BCD به افزونی ۳ طراحی نمایید.



روش کلاسیک : در این روش، طبق مراحل ذکر شده در صفحات قبلی عمل می کنیم.

W	X	Y	Z	A	B	C	D
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

wz \ yz	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11	X	X	X	X
10	1	1	X	X

$$A = W + XZ + XY$$

wz \ yz	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1			
11	X	X	X	X
10		1	X	X

$$B = X'Y + X'Z + XY'Z'$$

wz \ yz	00	01	11	10
00	1		1	
01	1		1	
11	X	X	X	X
10	1		X	X


$$C = Y'Z' + YZ$$

wz \ yz	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11	X	X	X	X
10	1		X	X

$$D = Z'$$

روش غیر کلاسیک : با توجه به عملکرد کد افزونی ۳ می توان نتیجه گرفت که اگر بتوانیم به هر کد ورودی BCD، ۳ واحد اضافه کنیم به مطلوب مسئله خواهیم رسید.

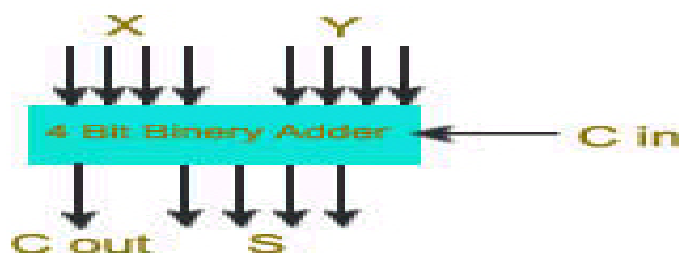برای این منظور توسط یک جمع کننده چهار بیتی که در مثال های آتی طراحی خواهیم نمود، عدد ورودی را با یک عدد ثابت ۳ معادل باینری 0011 جمع کرده و رقم نقلی ورودی را صفر در نظر می گیریم.



توجه ۱: همانطور که ملاحظه می شود روش غیر کلاسیک ما را مستقیماً به مدار می رساند ولی برای هر صورت مسئله، روش خاص خود را دارد. در حالی که روش کلاسیک برای تمام مسائل راه حل یکسانی دارد و مراحل آن مشخص می باشد.

توجه ۲: در طراحی مدارهای منطقی با اینکه با روش های طراحی کلاسیک شروع می کنیم، ولی بسته به مهارت به دست آمده می توان از راه حل های تحلیلی بهره گرفت. در ادامه درس از راه حل های غیر کلاسیک بیشتر استفاده می شود.

جمع کننده بیتی یا نیم جمع کننده (Half Adder): نیم جمع کننده مدار است که ۲ بیت را با یکدیگر جمع می کند. حاصل جمع ۲ بیت، عددی ۲ بیتی خواهد بود. برای طراحی مدار نیم جمع کننده، مراحل طراحی را دنبال می کنیم. به این ترتیب که شکل بلوکی، جدول درستی، جدول کارنو و در نهایت روابط منطقی را به دست می آوریم.




در این مدار، x و y ورودی های مدار و S و C خروجی های مدار هستند. S به معنی Sum یا حاصل جمع ۲ بیت و C به معنی Carry یا رقم نقلی خروجی است. جدول درستی مدار به صورت زیر است :

X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$C = X.Y$$

$$S = X \oplus Y$$

 

تمام جمع کننده (Full Adder) : در جمع دو عدد n بیتی به علت وجود رقم نقلی به جمع کننده ای که قابلیت جمع سه بیت با هم را داشته باشد، احتیاج داریم. پس طراحی جمع کننده سه بیت مورد نیاز است. جمع کننده ای که قابلیت جمع سه بیت با هم را داشته باشد، تمام جمع کننده (Full Adder) نامیده می شود. حاصل جمع ۳ بیت، عددی ۲ بیتی خواهد بود.

برای طراحی مدار تمام جمع کننده، مراحل طراحی را دنبال می کنیم. به این ترتیب که شکل بلوکی، جدول درستی، جدول کارنو و در نهایت روابط منطقی را به دست می آوریم.



در این مدار، x ، y و z ورودی های مدار و S و C خروجی های مدار هستند. S به معنی Sum یا حاصل جمع ۳ بیت و C به معنی Carry یا رقم نقلی خروجی است. جدول درستی مدار به صورت زیر است :

X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$C = \sum m(3,5,6,7) = X'YZ + XY'Z + XYZ' + XYZ = XZ + XY + YZ$$

$$S = \sum m(1,2,4,7) = X'Y'Z + X'YZ' + XY'Z' + XYZ = X \text{ XOR } Y \text{ XOR } Z$$


جدول کارنوی خروجی های تابع تمام جمع کننده به شرح زیرند :



 نمودار منطقی خروجی های تابع به شکل زیر است :




 پیاده سازی تمام جمع کننده با استفاده از نیم جمع کننده : با استفاده از دو نیم جمع کننده و یک گیت OR می توان یک تمام جمع کننده ساخت. این عمل با یک دست کاری ساده در پوشش های جدول درستی به شکل زیر امکان پذیر خواهد بود :




جمع کننده دودویی n بیتی : در طراحی جمع کننده های n بیتی به روش کلاسیک، با افزایش تعداد بیت های اعداد، تعداد سطرهای جدول درستی به شدت افزایش یافته و به دست آوردن توابع ساده شده خروجی به راحتی امکان پذیر نخواهد بود. به عنوان مثال، برای طراحی یک جمع کننده چهار بیتی به یک جدول درستی با $2^4 = 16$ سطر نیاز خواهیم داشت. لذا به روش غیر کلاسیک عمل خواهیم کرد.

در این روش، برای جمع اعداد چند بیتی نیاز به جمع کننده های بزرگتر داریم. پس با استفاده از n عدد تمام جمع کننده، یک جمع کننده n بیتی می سازیم. به عنوان مثال، در یک جمع کننده چهار بیتی، چهار عدد تمام جمع کننده در کنار هم قرار می گیرند. لذا این مدار یک مدار تکرار پذیر است. در این جمع کننده، رقم نقلی به صورت موج گونه از تمام جمع کننده ها منتشر شده و عبور می کند. به این نوع جمع کننده، جمع کننده با رقم نقلی موج گونه گفته می شود.

 

$$X = X_3X_2X_1X_0$$

$$Y = Y_3Y_2Y_1Y_0$$

 


C : Ripple Carry رقم نقلی موجی

این نوع جمع کننده را جمع کننده با رقم نقلی موج گونه می نامیم. اشکال عمده این روش طراحی جمع کننده، زمان انتشار طولانی مورد نیاز برای تولید رقم نقلی نهایی از بیت پر ارزش اعداد می باشد، زیرا برای تولید خروجی های نهایی در هر جمع کننده، ۲ طبقه گیت تاخیر وجود خواهد داشت و خروجی هر طبقه نیز به آماده بودن ورودی طبقه ماقبل خود وابسته می باشد. لذا به عنوان مثال برای یک جمع کننده ۴ بیتی، ۸ طبقه گیت تاخیر وجود خواهد داشت. این تاخیر برای یک جمع کننده ۸ بیتی، برابر ۱۶ خواهد بود و مشاهده می شود که با افزایش تعداد بیت های اعداد، زمان لازم برای تولید خروجی نهایی به شدت افزایش خواهد یافت.

طراحی جمع کننده n بیتی با پیش بینی رقم نقلی : برای حل مشکل جمع کننده با رقم نقلی موج گونه، باید وابستگی نقلی خروجی هر طبقه به طبقات قبلی حذف شود، لذا جمع کننده جدیدی طراحی شده است که در آن، رقم نقلی ورودی هر جمع کننده بیتی، به رقم نقلی طبقه قبل وابسته نبوده و زودتر آماده می شود. در این حالت همه رقم های نقلی بطور همزمان آماده خواهند شد. به این ترتیب این نوع جمع کننده، تاخیر رقم های نقلی جمع کننده موج گونه را برای آماده شدن جواب نخواهد داشت.

 برای این منظور با استفاده از عملیات جبری روابط جدیدی برای محاسبه رقم نقلی هر طبقه به دست آورده اند و برای طرح مدار مربوطه از تمام جمع کننده ها ایده گرفته شده است.



در مدارهای فوق، وابستگی رقم نقلی دیده می شود. اما با استفاده از دست کاری های جبری همان طور که در روابط زیر مشاهده می شود، رقم نقلی بیت های بعدی فقط به رقم نقلی اولی بستگی داشته و به سایر رقم های نقلی ارتباط ندارد.

$$P = A_i \text{ xor } B_i$$

$$G = A_i B_i$$

$$S_i = A_i \text{ xor } B_i \text{ xor } C_i = P_i \text{ xor } C_i$$

$$C_{i+1} = A_i \cdot B_i + C_i(A_i \text{ xor } B_i) = P_i C_i + G_i$$

$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = P_i C_i + G_i$$

$$S_1 = P_1 \oplus C_1$$

$$C_2 = P_1 C_1 + G_1$$

$$S_2 = P_2 \oplus C_2$$

$$C_3 = P_2 C_2 + G_2$$


$$C_3 = P_2 P_1 C_1 + P_2 G_1 + G_2$$

$$S_3 = P_3 \oplus C_3$$

$$C_4 = P_3 C_3 + G_3$$

$$C_4 = P_3 P_2 P_1 C_1 + P_3 P_2 G_1 + P_3 G_2 + G_3$$

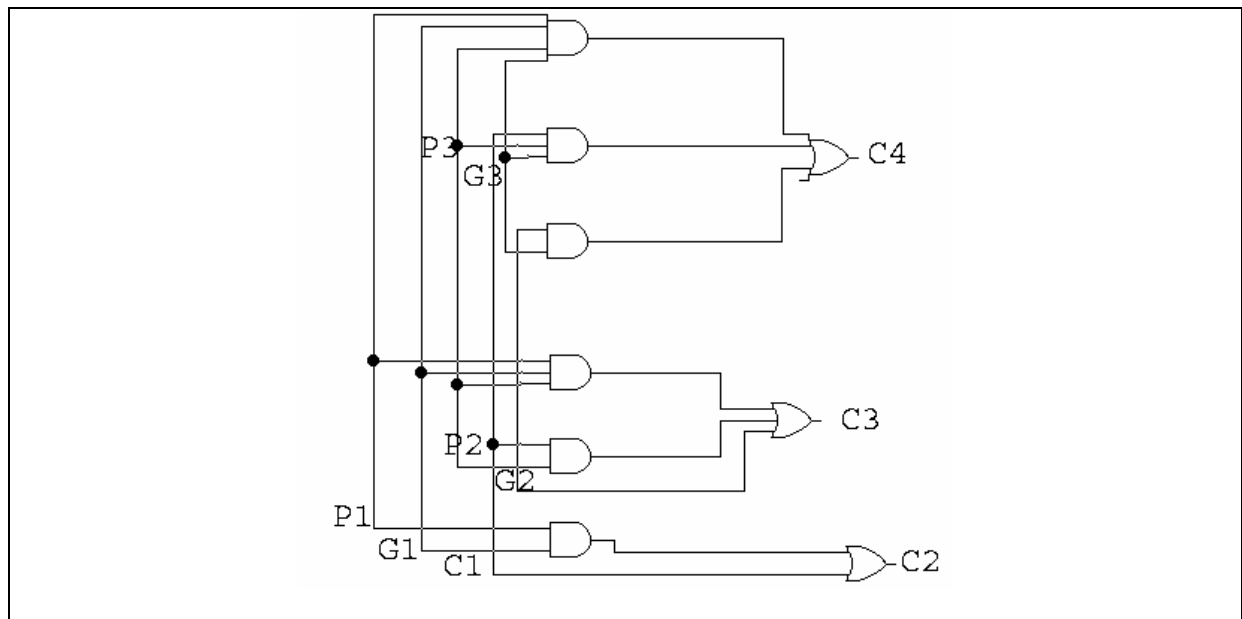در شکل زیر مدار تولید رقم‌های نقلی برای یک جمع کننده ۴ بیتی رسم شده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، تاخیر انتشار لازم برای تولید رقم نقلی خروجی در تمام طبقات جمع کننده با هم یکسان بوده و برابر ۴ طبقه گیت است.



تفریق کننده بیتی یا نیم تفریق کننده (Half Subtractor): برای تفریق دو عدد چند بیتی لازم است ابتدا تفریق دو بیت را انجام دهیم، لذا در این مرحله می‌خواهیم مدار تفریق دو بیت یا نیم تفریق کننده را طراحی کنیم.

نیم تفریق کننده مدار است که ۲ بیت را از هم کم می‌کند. حاصل تفریق، عددی ۲ بیتی خواهد بود. این مدار عبارت زیر را محاسبه می‌کند که ممکن است یک بیت از بیت سمت چپ قرض گرفته شود: $X - Y$ برای طراحی مدار نیم تفریق کننده، مراحل طراحی را دنبال می‌کنیم. به این ترتیب که شکل بلوکی، جدول درستی، جدول کارنو و در نهایت روابط منطقی را به دست می‌آوریم.




در این مدار، x و y ورودی های مدار و D و B خروجی های مدار هستند. D به معنی Difference یا حاصل تفریق ۲ بیت و B به معنی Borrow یا رقم قرضی خروجی است. جدول درستی مدار به صورت زیر است :

X	Y	B	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

معادلات خروجی ها و نمودار مداری نیم تفریق کننده به صورت زیر می باشند :

$$D = X \text{ xor } Y$$

$$B = X Y'$$

 

تمام تفریق کننده (Full subtractor) : در تفریق دو عدد n بیتی به علت وجود رقم قرضی به تفریق کننده ای نیاز است که قابلیت تفریق ۲ بیت همراه با رقم قرضی احتمالی را از طبقه قبل داشته باشد. تفریق کننده ای که قابلیت تفریق ۳ بیت از هم را داشته باشد ، تمام تفریق کننده (Full Subtractor) نامیده می شود. در تمام تفریق کننده عبارت زیر محاسبه می شود :

$$X - (Y + Z) \text{ یا } X - Y - Z$$

جدول درستی، جداول کارنو و در نهایت روابط منطقی خروجی های تمام تفریق کننده به شرح زیر به دست می آیند :

X	Y	Z	B	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D = X \text{ xor } Y \text{ xor } Z$$


$$B = YX' + ZX' + YZ$$

x \ yz	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

x \ yz	00	01	11	10
0		1	1	1
1			1	

جمع و تفریق کننده n بیتی : برای تفریق اعداد n بیتی به دو روش زیر می توان عمل نمود :

 ۱. با استفاده از تمام تفریق کننده ها تفریق کننده n بیتی طراحی می کنیم. در این روش، مراحل کار مشابه مراحل طراحی جمع کننده های n بیتی با استفاده از تمام جمع کننده ها می باشد.
۲. در روش دوم با استفاده از جمع کننده ها و انجام عمل تفریق به روش متمم ۲، می توان مدارات جمع کننده - تفریق کننده n بیتی ساخت. در این مدار با یک ورودی کنترل می توان تعیین نمود که دو عدد n بیتی با هم جمع شوند و یا از هم تفریق گردند.



همان گونه که در دیاگرام بلوکی فوق مشاهده می شود، بیت های عدد دوم (B) ابتدا وارد گیت های xor شده و با یک ورودی کنترل یا فرمان xor می شوند که این ورودی کنترل به عنوان نقلی ورودی، وارد مدار تمام جمع کننده نیز می شود. حال با توجه به مقادیر مختلف بیت کنترل (۰ یا ۱) این مدار می تواند عمل جمع و یا تفریق به روش متمم ۲ را انجام دهد.

$$C = 0 \Rightarrow S = A + B + 0 = A + B (\text{Sum})$$

$$C = 1 \Rightarrow S = A + B' + 1 = A - B (\text{Subtract})$$

جمع کننده BCD: جمع کننده BCD، مدار است که دو رقم BCD چهار بیتی را با یکدیگر جمع می کند. با اتصال چند جمع کننده BCD به یکدیگر می توان جمع اعداد BCD چند رقمی را انجام داد.

برای طراحی جمع کننده BCD دو روش کلاسیک و غیر کلاسیک وجود دارد:


۱. یا باید به روش کلاسیک عمل کنیم و مراحل جدول صحت، جدول کارنو و به دست آوردن روابط را طی کرده تا به مدار برسیم. در این صورت یک کارنو با ۲۵۶ ردیف لازم داریم که پیاده سازی آن و به دست آوردن عبارت های ساده شده خروجی ها مشکل خواهد بود.
۲. در روش غیر کلاسیک می توانیم از جمع کننده دودویی استفاده کرده و جمع اعداد BCD را به صورت دودویی انجام دهیم. در این صورت خروجی جمع کننده دودویی چهار بیتی طبق جدول زیر خواهد بود.

DECIMAL	K	Z4	Z3	Z2	Z1	C	S8	S4	S2	S1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

این خروجی در برخی موارد مستلزم اصلاح است. به عبارت دیگر، هرگاه حاصل جمع دو عدد BCD بزرگتر از ۹ شود، نیاز به اصلاح داشته و حاصل باید با عدد ۶ دودویی $(0110)_2$ جمع شود. دلیل جمع با ۶ این است که اختلاف بین یک رقم نقلی در با ارزش ترین مکان بیتی حاصل از جمع دودویی و نقلی دهمی برابر است با: $6 = 10 - 16$. رابطه مدار اصلاح از جدول کارنو یا به روش سعی و خطا به دست می آید. در جدول فوق، C همان سیگنال اصلاح خروجی است که هرگاه برابر 1 شود، خروجی جمع کننده دودویی اول با یک ۶ دودویی $(0110)_2$ جمع خواهد شد. طبق جدول، عبارت جبری C برابر خواهد شد با:

$$C = K + Z_4.Z_2 + Z_4.Z_3$$

 شکل زیر دیاگرام بلوکی یک جمع کننده BCD چهار بیتی را نشان می دهد. در این مدار اگر حاصل مدار اصلاح 0 باشد نتیجه با 0000 و اگر 1 باشد نتیجه با 0110 جمع می شود.



ضرب کننده ها: یکی دیگر از مدارات محاسباتی پر کاربرد در سیستمهای دیجیتال، ضرب کننده ها هستند؛ طراحی ضرب کننده ها را نیز می توان به دو روش کلاسیک و غیر کلاسیک انجام داد. در ادامه به یک ضرب کننده ۲ بیتی را به هر دو روش طراحی خواهیم نمود.

۱. **روش کلاسیک:** در این روش ابتدا دیاگرام بلوکی مدار را رسم کرده و تعداد ورودی ها و خروجی های مدار را مشخص می کنیم.



سپس برای پر کردن جدول صحت مدار، تمام ترکیبات ورودی را لیست کرده و به ازای هر ترکیب، حاصل ضرب دو بیت را در دو بیت دیگر بدست آورده و به صورت دودویی در ستون خروجی می نویسیم. در مرحله آخر نیز معادلات خروجی های مدار را به دست می آوریم.

w	x	y	z	A	B	C	D
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11			1	
10				

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01				
11				1
10			1	1

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

cd \ ab	00	01	11	10
00				
01			1	1
11		1		1
10		1	1	

$$F1=ABCD$$

$$F2=ACD'+ABC'$$


$$F3=AC'D+AB'D+BCD'+A'BC$$

$$F4=BD$$

 ۲. روش غیر کلاسیک : در روش غیر کلاسیک، هر مساله راه حل خاص خود را دارد و هیچ راه حلی برای مسائل دیگر عمومیت ندارد. برای طراحی مدار ضرب کننده سعی می کنیم روش دستی ضرب را با ابزارهای منطقی پیاده سازی کنیم، بدون اینکه به مراحل چون جدول صحت نیاز داشته باشیم. عمل ضرب دو بیت در ریاضی معادل عبارت $x \text{ AND } y$ در منطقی است. ضرب متعارف دستی به صورت زیر انجام می شود :

$$\begin{array}{r} X1\ X0 \\ Y1\ Y0 \\ \hline X1.Y0\ X0.Y0 \\ \hline X1.Y1\ X1.Y1\ \quad 0 \\ \hline S3\ \quad S2\ \quad S1\ \quad S0 \end{array}$$

با الگو گرفتن از روش ضرب دستی و استفاده از مدارات جمع کننده و گیت های AND مدار ضرب کننده مورد نظر را طراحی می کنیم که دیاگرام بلوکی آن در شکل زیر مشاهده می شود:



با به کارگیری روش غیر کلاسیک در طراحی ضرب کننده ها، می توان ضرب کننده های n بیت در m بیت را بدون نیاز به جداول صحت با تعداد سطرهای زیاد به سادگی طراحی نمود.

نام درس : مقایسه گر ها، مدارهای مولد بیت توازن و مدارهای ترکیبی مارجولار

هدف از این فصل آشنایی با مفاهیم زیر می باشد :

آشنایی با مفهوم مقایسه گر مقدار و ساخت مقایسه گرهای یک بیتی و چند بیتی

مدارهای تولید و تست خطای توازن

آشنایی با مدارات ترکیبی مارجولار، خواص و کاربرد آنها

مقایسه گر مقدار: یک مقایسه گر مقدار مداری ترکیبی است که دو عدد A و B را مقایسه می کند و اندازه نسبی آنها را تعیین می کند. نتیجه این مقایسه می تواند با سه متغیر خروجی $(A=B)$ ، $(A>B)$ و $(A<B)$ مشخص گردد. در برخی مدارات مقایسه کننده مقدار، تنها تحقیق تساوی دو عدد مطلوب است و نه روابط بزرگتر و کوچکتر بودن.


در طراحی مقایسه گرهای مقدار، معمولاً گیت های XOR و $XNOR$ کاربرد زیادی دارند. در ادامه در نظر است یک مقایسه کننده چهاربیتی با استفاده از گیت های XOR و همچنین $XNOR$ طراحی شود که دو عدد را با هم مقایسه کرده و در صورت مساوی بودن خروجی یک و در غیر این صورت خروجی صفر شود.

طراحی مقایسه کننده با $XNOR$:

$$A = A_3A_2A_1A_0 \quad B = B_3B_2B_1B_0$$


A	B	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 در واقع $XNOR$ یک مقایسه کننده بیتی است یعنی دو بیت را با هم مقایسه میکند




طراحی مقایسه کننده با XOR :

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

مقایسه کننده ۴ بیتی کامل : می‌خواهیم یک مقایسه کننده ۴ بیتی طراحی کنیم که دارای خروجی‌های کوچکتر، مساوی و بزرگتر باشد. این مدار دارای ۳ خروجی E, G و L است که به ترتیب بیانگر حالت‌های $(A=B)$, $(A>B)$ و $(A<B)$ می‌باشند.

 دیگرام بلوکی و معادلات خروجی‌های مدار در زیر مشاهده می‌شوند. برای به دست آوردن معادلات خروجی نهایی، توابع میانی X_i تعریف شده‌اند که هر X_i از رابطه $X_i = A_i \text{ xor } B_i$ به دست آمده و تساوی دو بیت متناظر از اعداد A و B را تحقیق می‌کند.



IF (L = 0) then (A > = B) , IF (L = 1) then (A < B)
 IF (E = 0) then (A ≠ B) , IF (E = 1) then (A = B)
 IF (G = 0) then (A < B) , IF (G = 1) then (A > B)

$L = A^3B^3 + X^3A^2B^2 + X^3X^2A^1B^1 + X^3X^2X^1A^0B^0$
 $G = A^3B^3 + X^3A^2B^2 + X^3X^2A^1B^1 + X^3X^2X^1A^0B^0$
 $E = X^3X^2X^1X^0$

$X_3 = A_3 \text{ XOR } B_3$

$X_2 = A_2 \text{ XOR } B_2$

$X_1 = A_1 \text{ XOR } B_1$

$X_0 = A_0 \text{ XOR } B_0$

مدار تولید و تست خطای توازن : در طراحی این مثال قصد داریم برای یک کد n بیتی، مدار تولید بیت توازن زوج و همچنین مدار تست خطای توازن را طراحی نماییم. بیت توازن زوج، بیتی است که به بیت های کد ارسالی اضافه شده و تعداد یک ها را در کد حاصل زوج خواهد نمود.

در مقصد نیز گیرنده بیت های کد ارسالی را به همراه بیت توازن دریافت می کند. اگر تعداد کل یک های دریافتی زوج باشد، کد ارسالی درست است، در غیر این صورت خطائی در کد رخ داده است. این روش فقط وجود خطا را تشخیص داده و توان اصلاح آنرا ندارد.

در ادامه مدارات مذکور را برای یک کد ۳ بیتی طراحی می نماییم. در شکل های زیر، P بیت توازن زوج تولید شده در فرستنده و E بیت تشخیص خطای توازن تولید شده در گیرنده می باشند.


X	Y	Z	P
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$P = X \text{ xor } Y \text{ xor } Z$$

$$E = A \text{ xor } B \text{ xor } C \text{ xor } D$$

yz \ x	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

A	B	C	D	E
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

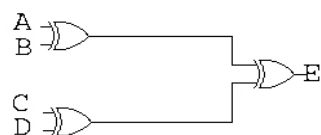

yz \ wx	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

توجه : توازن زوج NOT توازن فرد است، پس کافیت برای به دست آوردن توازن فرد، خروجی مدار توازن زوج را NOT کنیم.


مدارهای ترکیبی مایولار : گیت ها و مدارهای منطقی برای استفاده در طراحی ها به صورت قطعات مدارات مجتمع (IC) در اختیار طراحان قرار می گیرند. دسته ای از این مدارات که به مدارات ترکیبی مایولار معروفند، کاربرد زیادی در طراحی سیستم های دیجیتال از جمله واحد کنترل CPU ها دارند. از جمله این مدارات می توان به دیکدرها، اینکدرها، مالتی پلکسرها، دی مالتی پلکسرها و ابزارهای قابل برنامه ریزی اشاره نمود. در ادامه به معرفی دیکدرها و مالتی پلکسرها، ویژگی ها و کاربردهای آن ها خواهیم پرداخت.

مدار رمز گشا یا دیکدر : دیکدر مداری ترکیبی است که اطلاعات دودویی را از n خط ورودی به حداکثر 2^n خط خروجی منحصر به فرد تبدیل می کند. کاربرد دیکدرها، تولید 2^n مینترم از n متغیر ورودی است. در دیکدرها در هر زمان حداکثر یک خروجی فعال خواهد بود. به عنوان مثال، یک دیکدر با ۳ ورودی دارای ۸ خروجی است و جدول درستی آن در زیر مشاهده می شود.

A	B	C	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

طراحی دیکدر 3×8 : در دیکدر در هر لحظه، به ازای هر ترکیب ورودی فقط یک خروجی فعال است. خروجی های دیکدر در واقع همان مینترمها هستند.


 
روابط خروجی ها و نمودار مداری یک دیکدر 3×8 در شکل زیر مشاهده می شود.



ورودی‌های فعال ساز : اکثر دیکدرها و مدارات ماجولار دارای یک یا چند ورودی فعال ساز هستند تا بتوان آن‌ها را داخل مدارات بزرگتر استفاده نموده و با سیگنال‌های کنترلی لازم، فعال یا غیر فعال نمود. این ورودی‌ها از دو نوع Active High و Active Low می‌باشند که نوع اول با 1 و نوع دوم با 0 فعال می‌شوند.



دیکدر ۲×۴ با ورودی کنترل Active High : در این مدار زمانی که ورودی فعال ساز برابر 1 است، دیکدر فعال شده و مینترم متناظر با ترکیب ورودی را در خروجی فعال خواهد نمود. دیاگرام بلوکی، جدول صحت دیکدر به همراه نمودار مداری آن در شکل مشاهده می‌شوند.

E	A	B	D3	D2	D1	D0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

  

دیکدر ۲×۴ با ورودی کنترل Active Low: در این مدار زمانی که ورودی فعال ساز برابر ۰ است، دیکدر فعال شده و مینترم متناظر با ترکیب ورودی را در خروجی فعال خواهد نمود. دیاگرام بلوکی، جدول صحت دیکدر به همراه نمودار مداری آن در شکل مشاهده می‌شوند.

E	A	B	D3	D2	D1	D0
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	X	X	1	1	1	1

  


پیاده سازی توابع منطقی با استفاده از دیکدرها : هر تابع جبر بول را می توان با استفاده از دیکدر و گیت های مناسب پیاده سازی نمود. اما ابتدا باید تابع به فرم استاندارد جمع حاصل ضربها تبدیل شود. به عنوان مثال یک تمام جمع کننده را می توان با یک دیکدر 3×8 و دو عدد گیت OR پیاده سازی کرد.

$$S(x,y,z) = \sum m(1,2,4,7)$$

$$C(x,y,z) = \sum m(3,5,6,7)$$

 نمودار مداری تمام جمع کننده با استفاده از دیکدر در شکل زیر مشاهده می شود.




مدار تسهیم کننده یا مالتی پلکسر: مالتی پلکسر یک مدار انتخاب گر است که از چند ورودی فقط یکی از آنها را انتخاب کرده و به خروجی انتقال می دهد. یک مالتی پلکسر دارای n خط انتخاب، 2^n ورودی و یک خط خروجی می باشد که با توجه به مقدار ورودی های انتخاب در هر لحظه، یکی از ورودی ها انتخاب شده و در خروجی مالتی پلکسر ظاهر می شود.

دیاگرام بلوکی، جدول عملکرد و نمودار مدار یک مالتی پلکسر 4×1 را ملاحظه می فرمایید :



S0	S1	F
0	0	I0
0	1	I1
1	0	I2
1	1	I3

 

پایاده سازی توابع منطقی با استفاده از مالتی پلکسرها : هر تابع جبر بول را می توان با استفاده از مالتی پلکسر مناسب و گیت های لازم پایاده سازی نمود. برای این منظور بهتر است که تابع ابتدا در جدول درستی قرار داده شود. به عبارت دیگر می توان گفت که هر تابع n متغیره را به راحتی می توان با یک مالتی پلکسر با $n-1$ ورودی انتخاب پایاده سازی نمود. مالتی پلکسرهایی مناسب برای پایاده سازی توابع ۳ تا ۵ متغیره را در زیر ملاحظه می فرمایید.

برای تابع سه متغیره = MUX 4 :1


برای تابع چهار متغیره = MUX 8 :1

برای تابع پنج متغیره = MUX 16 :1

مثال : تابع زیر را با مالتی پلکسر مناسب پایاده سازی کنید.

$$F(A,B,C) = \sum (1,3,5,6) = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC'$$

 با فرض اینکه A و B را به ورودی های انتخاب مالتی پلکسر متصل کنیم، خواهیم داشت :



	10	11	12	13
C	0	2	4	6*
C'	1*	3*	5*	7*
	C	C	C	C'

حال با فرض اینکه B و C را به ورودی های انتخاب مالتی پلکسر متصل کنیم، خواهیم داشت :

